


$$m_0 = A'B'C'$$

Entradas: A=0, B=0, C=0.

Se activa la salida m0 del decodificador

Expresión: $A'B'C'$

No aporta ni a S ni a Cout (suma = 0).

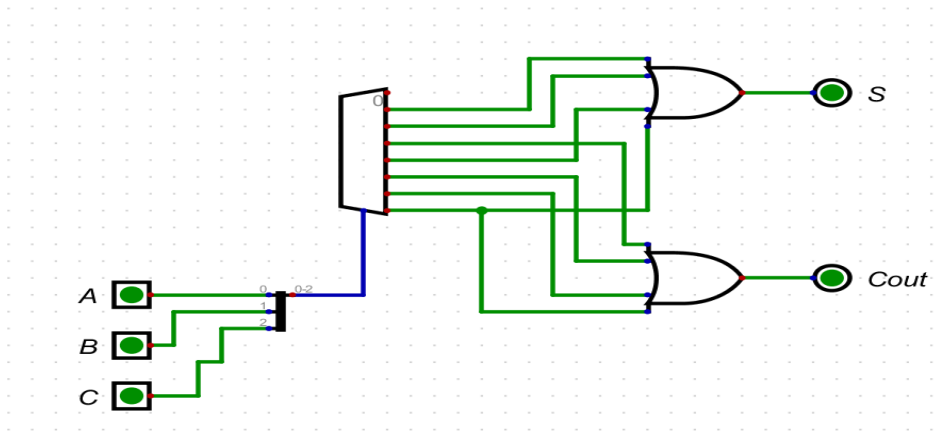


$$m_1 = A'B'C$$

Entradas: A=0, B=0, C=1.

Se activa la salida m1 del decodificador

Expresión: $A'B'C$

Aporta a S, porque $0+0+1 = 1$.

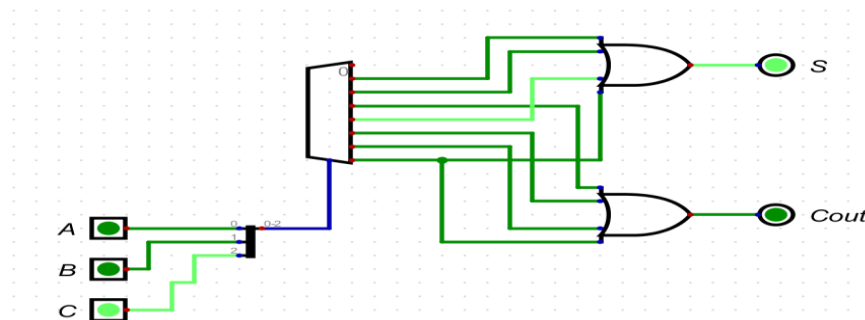


$$m_2 = A'BC'$$

Entradas: A=0, B=0, C=0.

Se activa la salida m0 del decodificador

Expresión: $A'BC'$

Aporta a S, porque $0+1+0 = 1$.

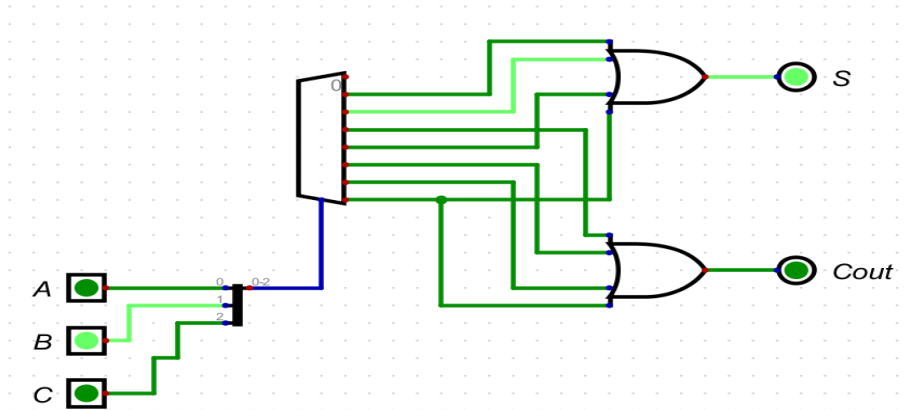


$$m_3 = A'BC$$

Entradas: A=0, B=1, C=1.

Se activa la salida m0 del decodificador

Expresión: $A'BC$

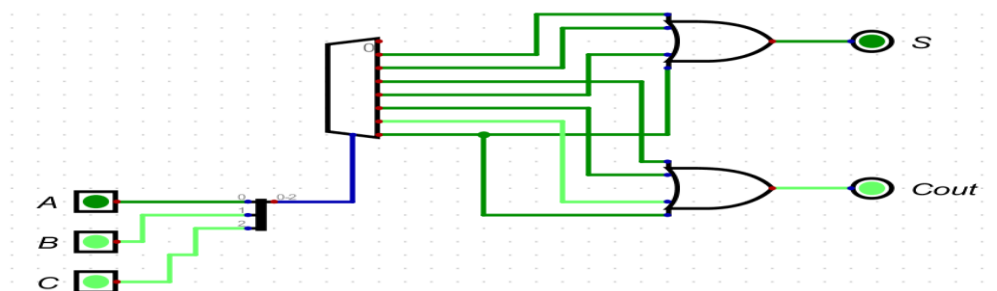Aporta a Cout, porque $0+1+1 = 10$ (acarreo = 1, suma = 0).




$$m4 = AB'C'$$

Entradas: A=1, B=0, C=0.

Se activa la salida m4.

Expresión: $AB'C'$

Aporta a S, porque $1+0+0 = 1$.

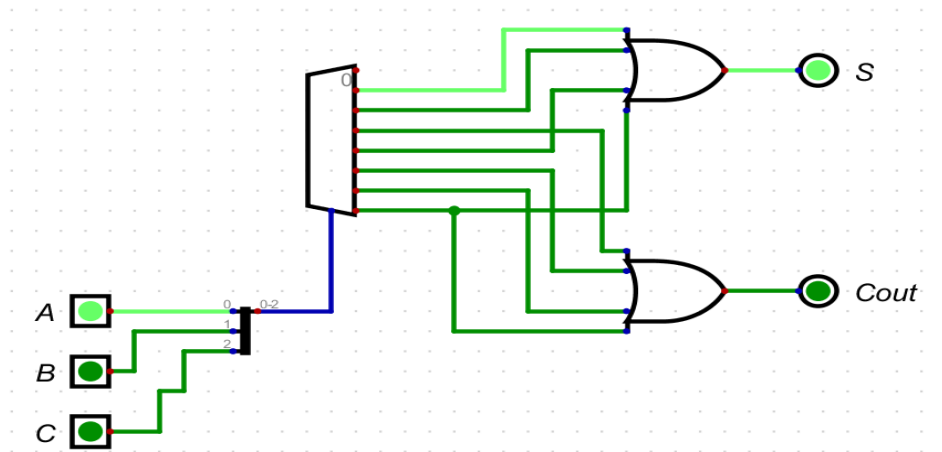


$$m5 = AB'C$$

Entradas: A=1, B=0, C=1.

Se activa la salida m5.

Expresión: $AB'C$

Aporta a Cout, porque $1+0+1 = 10$.

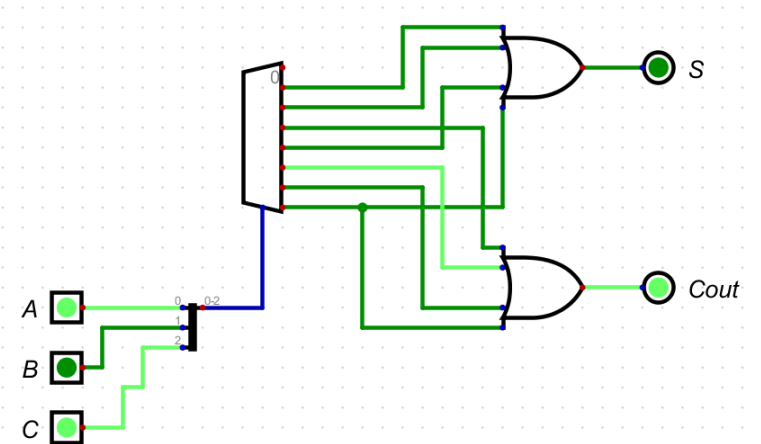


$$m6 = ABC'$$

Entradas: A=1, B=1, C=0.

Se activa la salida m6.

Expresión: ABC'

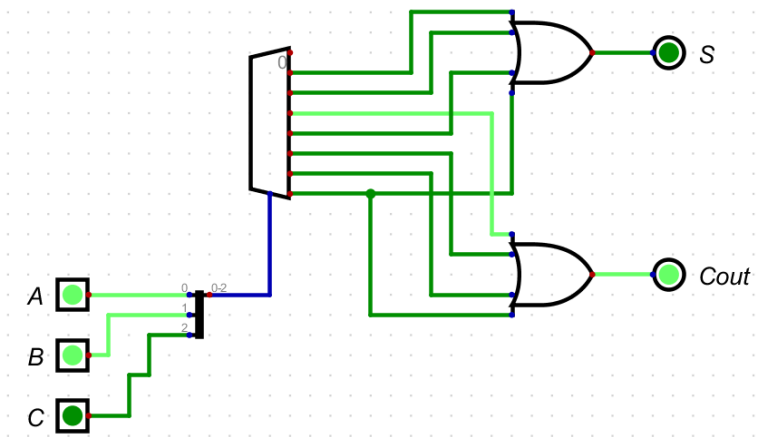En el sumador: aporta a Cout, porque $1+1+0 = 10$.



$$m7 = ABC$$

Entradas: A=1, B=1, C=1.

Se activa la salida m7.

Expresión: ABC

Aporta a S y a Cout, porque $1+1+1 = 3$ en binario = 11.

